

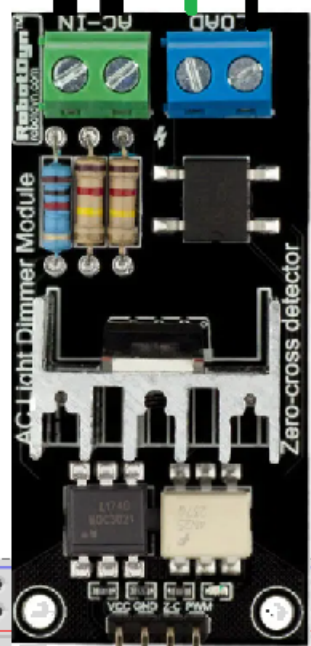


AC Input

LOAD

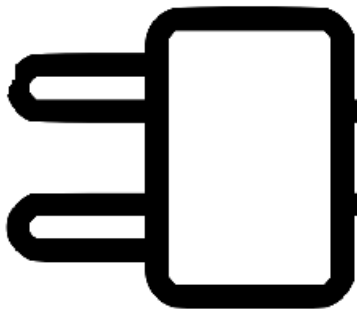

Dimmer  
Circuit

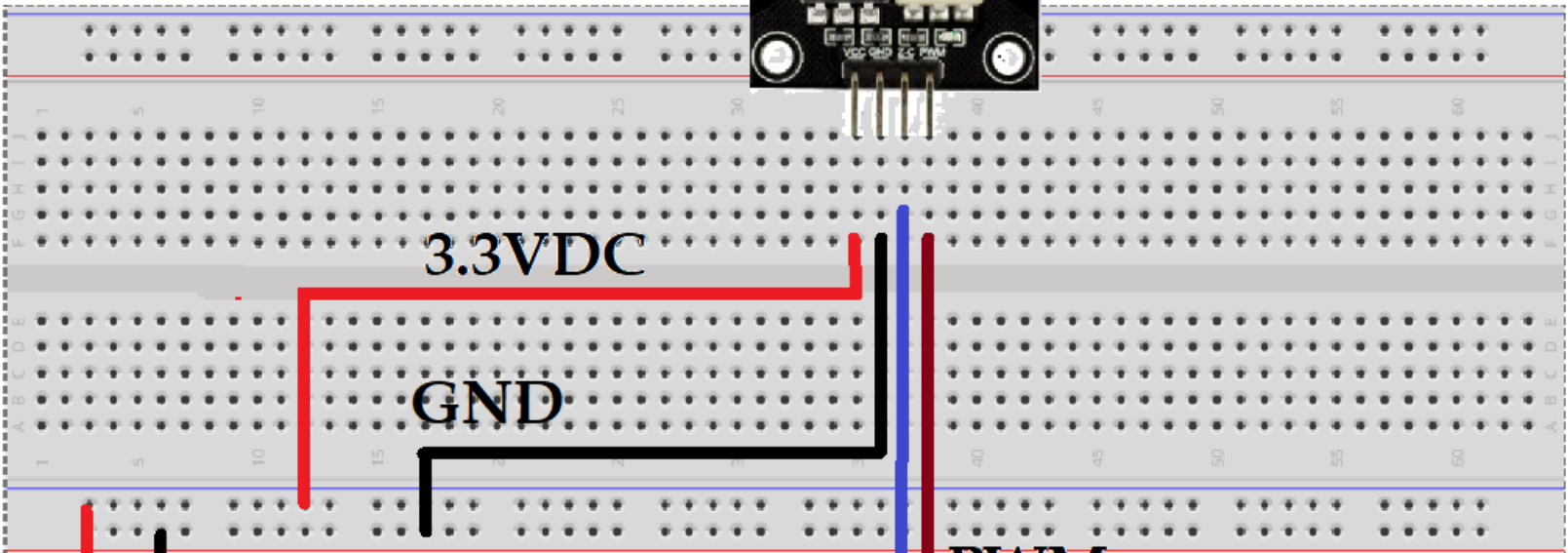

3.3VDC


GND

PWM

ZC

D1


D2

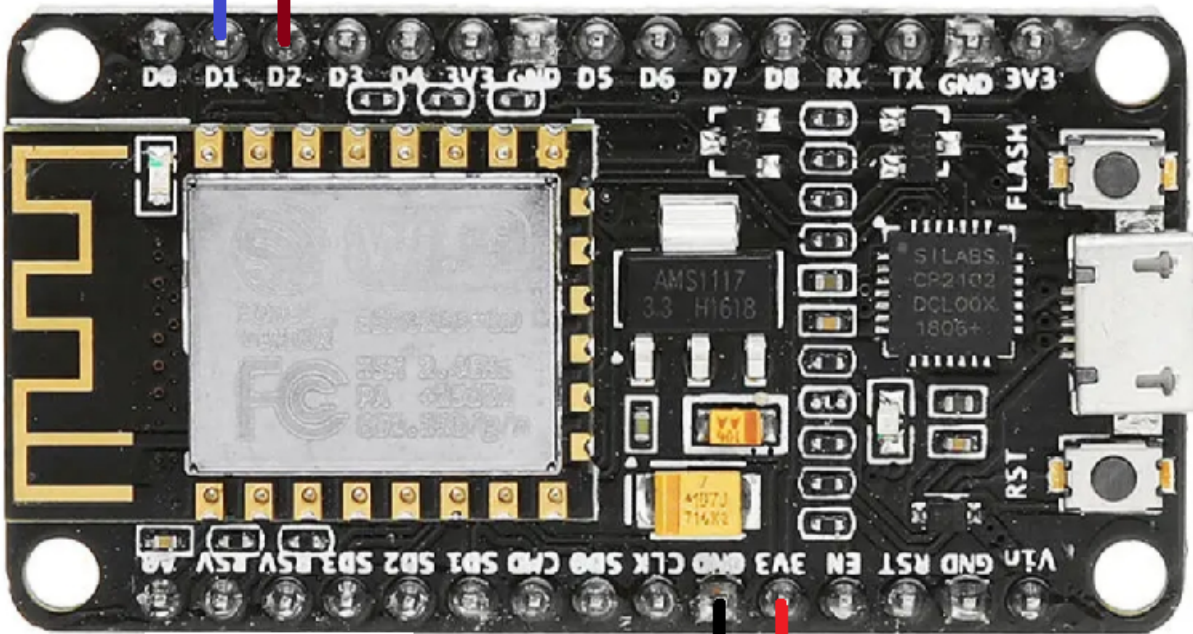

NodeMCU

3.3VDC

GND

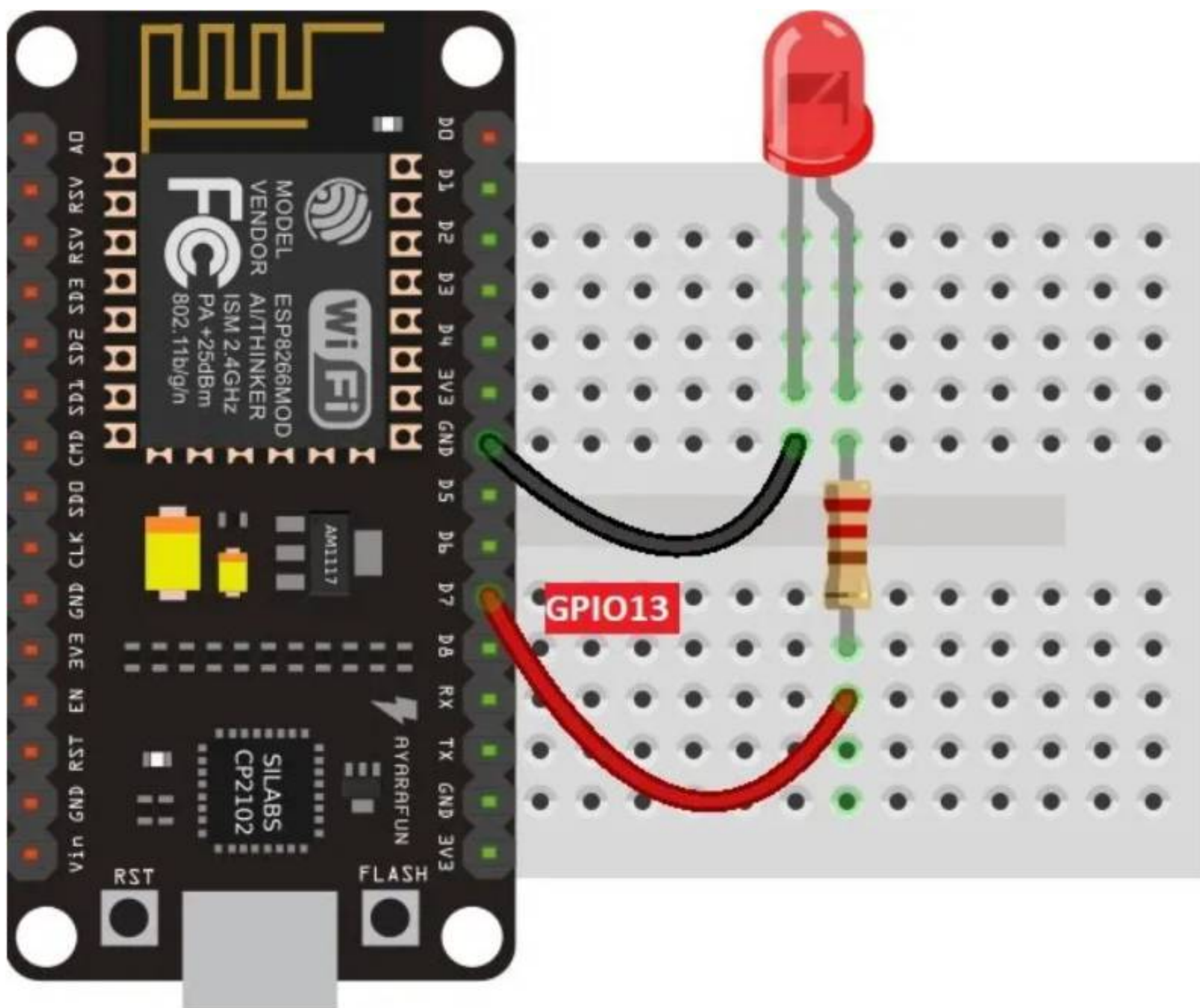

fritzing